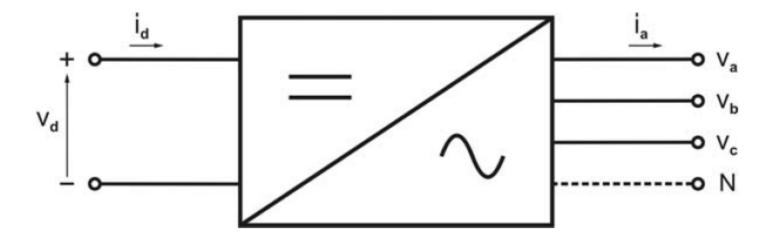


# KOM3560 INDUSTRIAL ELECTRONICS

**Spring: 2023** 

**Lecture 5** 

Dc-to-ac converters are known as inverters. The function of an inverter is to change a dc input voltage to a symmetric ac output voltage of desired magnitude and frequency. The output voltage could be fixed or variable at a fixed or variable frequency. A variable output voltage can be obtained by varying the input dc voltage and maintaining the gain of the inverter constant. The inverter gain may be defined as the ratio of the ac output voltage to dc input voltage.



**v**<sub>d</sub>: DC input voltage

id: DC input current

i<sub>a</sub>,i<sub>b</sub>,i<sub>c</sub>: AC output phase currents

 $v_a, v_b, v_c$ : AC output phase voltages

N: Neutral output return line

## Main application areas of DC-AC converters

- AC motor control
- SMPS Switching mode power supply
- UPS Uniterruptible power supply
- Induction heating and hardening
- Electronic balasts
- AC power regulators and welding devices
- Renewable energy systems
- ...

### Main features of DC-AC converters:

- → It is forced commutated.
- → It is realized with fully controlled switching devices.
- →It is controlled by AC PWM control method.
- →A fixed or regulated and non-insulated or isolated AC voltage is generated
- →Depending on the control technique, harmonics may occur in the AC output voltage.
- → Significant fluctuation may also occur in the DC input source current.





A) DC giriş veya besleme kaynağı açısından,

**B)** Faz sayısına göre,

- a) Gerilim kaynaklı inverterler
- b) Akım kaynaklı inverterler

- a) Tek fazlı inverterler
- **b)** Üç fazlı inverterler

C) Uygulanan kontrol yöntemine göre,

- a) Kare dalga inverterler
- **b)** Kısmi veya boşluklu kare dalga inverterler
- c) PWM inverterler


E) Tek fazlı inverterler devre yapısına göre,

- a) Yarım köprü inverterler
- b) Tam köprü inverterler
- **c)** Push-pull inverterler

D) İzolasyon açısından,

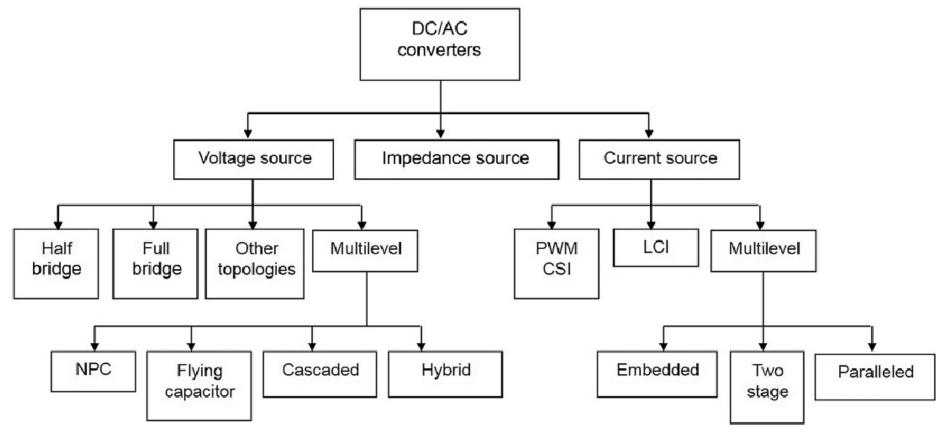
- a) İzoleli inverterler
- **b)** İzolesiz inverterler







4/8/2023 5




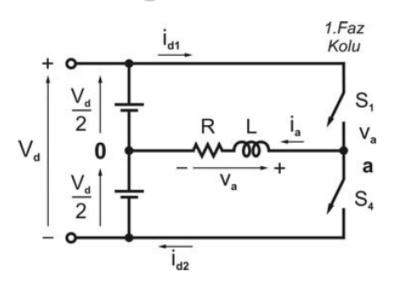

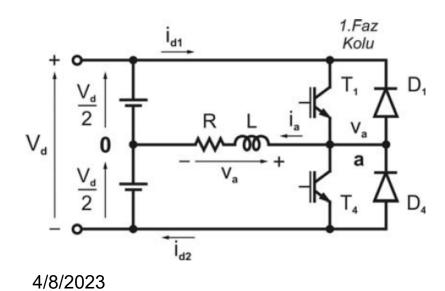

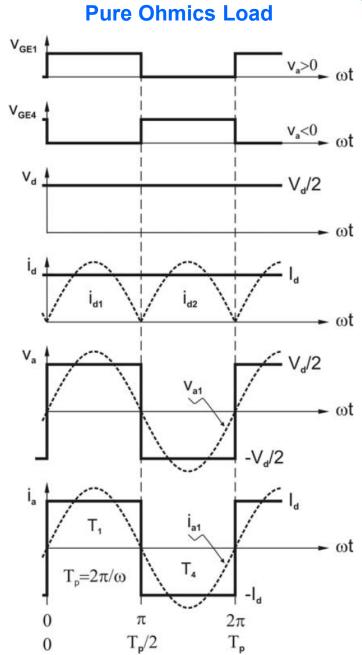



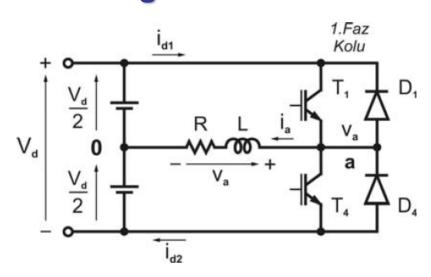

$$v_{a} = \begin{cases} V_{d} \, / \, 2 \, \middle| \, & 0 < \omega t < \pi \text{ aralığı, } S_{1} \text{ kapalı, } T_{1} \text{ veya } D_{1} \text{ iletimde} \\ -V_{d} \, / \, 2 \, \middle| \, & \pi < \omega t < 2\pi \text{ aralığı, } S_{4} \text{ kapalı, } T_{4} \text{ veya } D_{4} \text{ iletimde} \end{cases}$$


## Effective value of output phase voltage

$$V_{a} = \sqrt{\frac{1}{\pi} \int_{0}^{\pi} (\frac{V_{d}}{2})^{2} d(\omega t)} = \frac{V_{d}}{2} \sqrt{\frac{1}{\pi} |(\omega t)|_{0}^{\pi}}$$


$$V_a = V_f = \frac{V_d}{2}$$

$$V_{a1} = \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{2}{\pi} \int_{0}^{\pi} \frac{V_{d}}{2} \sin(\omega t) d(\omega t) = \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{2}{\pi} \frac{V_{d}}{2} \left| -\cos(\omega t) \right|_{0}^{\pi}$$
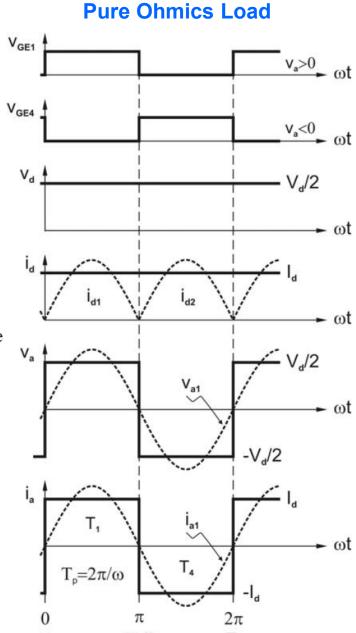
$$V_{a1} = V_{f1} = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} \cdot \frac{V_d}{2}$$





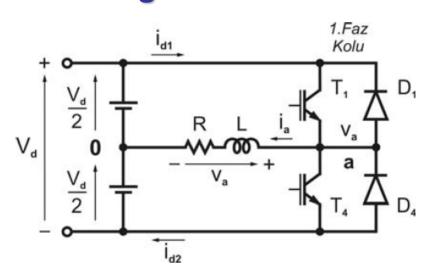

$$v_{a} = \begin{cases} V_{d} \, / \, 2 \, \middle| \, & 0 < \omega t < \pi \text{ aralığı, } S_{1} \text{ kapalı, } T_{1} \text{ veya } D_{1} \text{ iletimde} \\ \\ -V_{d} \, / \, 2 \, \middle| \, & \pi < \omega t < 2\pi \text{ aralığı, } S_{4} \text{ kapalı, } T_{4} \text{ veya } D_{4} \text{ iletimde} \end{cases}$$


## Effective value of output phase voltage

$$V_{a} = \sqrt{\frac{1}{\pi} \int_{0}^{\pi} (\frac{V_{d}}{2})^{2} d(\omega t)} = \frac{V_{d}}{2} \sqrt{\frac{1}{\pi} |(\omega t)|_{0}^{\pi}}$$


$$V_a = V_f = \frac{V_d}{2}$$

$$V_{a1} = \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{2}{\pi} \int_{0}^{\pi} \frac{V_{d}}{2} \sin(\omega t) d(\omega t) = \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{2}{\pi} \frac{V_{d}}{2} \left| -\cos(\omega t) \right|_{0}^{\pi}$$
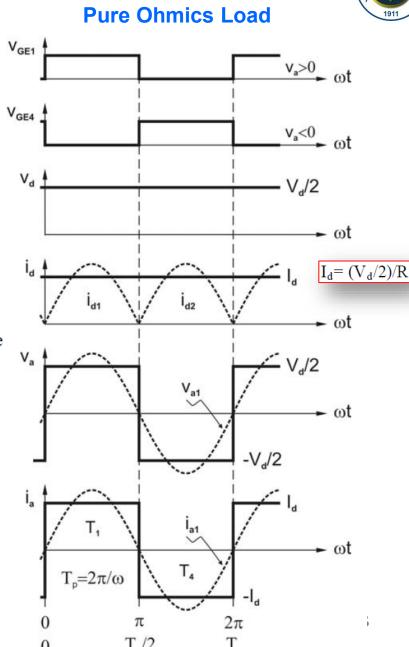
$$V_{a1} = V_{f1} = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} \cdot \frac{V_d}{2}$$
  $v_{a1} = \sqrt{2}V_{f1} \sin \omega t$ 






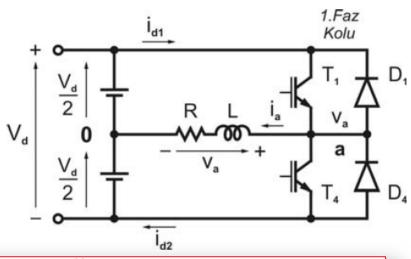


$$\begin{split} &\frac{V_d}{2} = L\frac{di_a}{dt} + Ri_a \mid 0 < \omega t < \pi \text{ aralığında} \\ &-\frac{V_d}{2} = L\frac{di_a}{dt} + Ri_a \mid \pi < \omega t < 2\pi \text{ aralığında} \end{split}$$

$$i_{a} = \begin{cases} \frac{V_{d}/2}{R} - (\frac{V_{d}/2}{R} + I_{fm})e^{-\frac{1}{\tau}t} & 0 < \omega t < \pi \text{ aralığında} \\ -\frac{V_{d}/2}{R} + (\frac{V_{d}/2}{R} + I_{fm})e^{-\frac{1}{\tau}t} & \pi < \omega t < 2\pi \text{ aralığında} \end{cases}$$
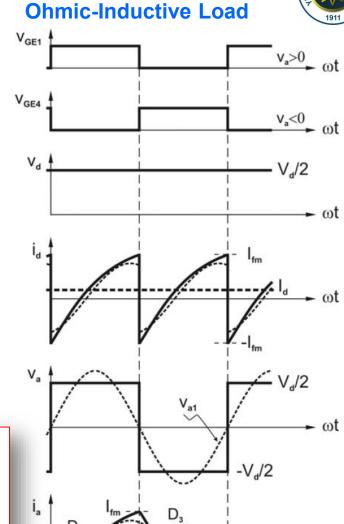
$$\frac{4/8/2023}{R} = \begin{cases} \frac{V_{d}/2}{R} + I_{fm} e^{-\frac{1}{\tau}t} & \pi < \omega t < 2\pi \text{ aralığında} \end{cases}$$





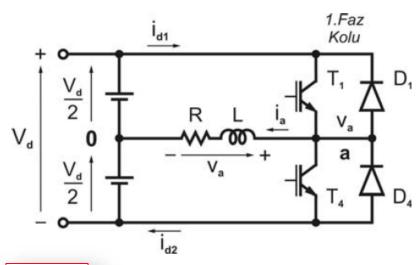


$$\tau = \frac{L}{R}$$

Max value of the phase current

$$I_{fm} = \frac{V_d / 2}{R} \cdot \frac{1 - e^{-\frac{1}{\tau}t_{\pi}}}{1 + e^{-\frac{1}{\tau}t_{\pi}}}$$

$$t_{\gamma} = \frac{L}{R} \cdot \ln(1 + \frac{RI_{fm}}{V_d/2}) = \tau \cdot \ln(1 + \frac{RI_{fm}}{V_d/2})$$

Conduction time interval of the diode

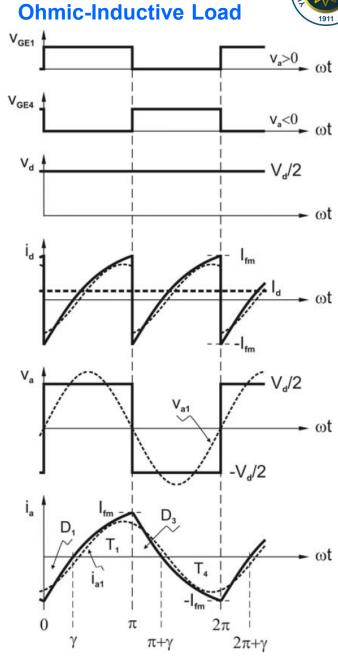




# $V_{d} = \begin{bmatrix} i_{d} & 1.Faz \\ Kolu & Kolu \\ V_{a} & A & A & A \\ \hline & A & A & A \\$


$$V_{ab} = V_h = V_d = 2V_f$$
 
$$V_{ab1} = V_{h1} = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} \cdot V_d = 2V_{f1}$$

$$v_{ab1} = \sqrt{2}V_{h1}\sin\omega t$$

$$V_{d}=Lrac{di_{a}}{dt}+Ri_{a}\left| 
ight. 0<\omega t<\pi ext{ aralığında} 
ight. \ -V_{d}=Lrac{di_{a}}{dt}+Ri_{a}\left| 
ight. \pi<\omega t<2\pi ext{ aralığında}$$

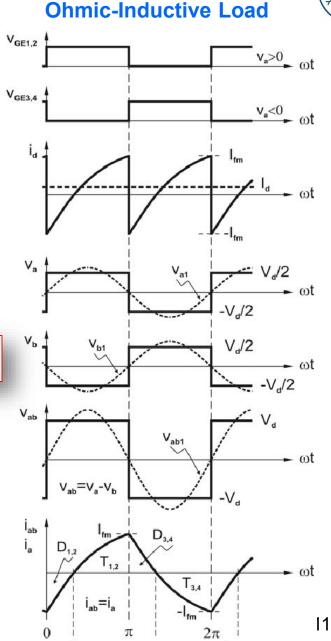



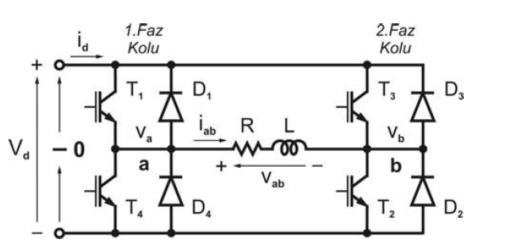


$$\tau = \frac{L}{R}$$
 Max value of the phase current

$$I_{fm} = \frac{V_d}{R} \cdot \frac{1 - e^{-\frac{1}{\tau}t_{\pi}}}{1 + e^{-\frac{1}{\tau}t_{\pi}}}$$

$$t_{\gamma} = \frac{L}{R} \cdot \ln(1 + \frac{RI_{fm}}{V_d}) = \tau \cdot \ln(1 + \frac{RI_{fm}}{V_d})$$


Conduction time interval of the diode

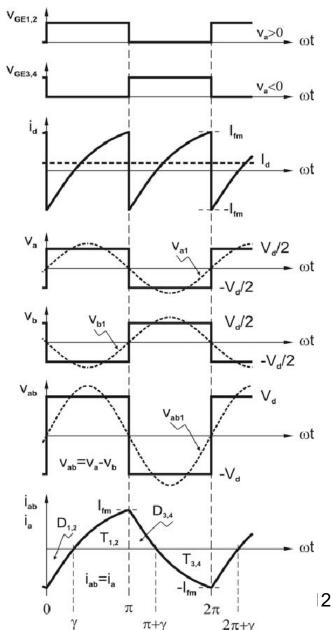

**Ohmic-Inductive Load** 

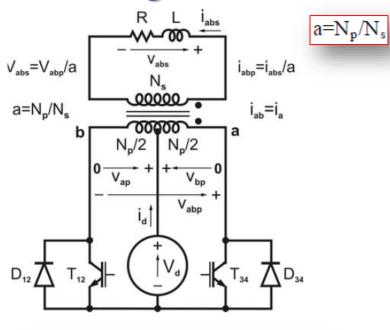
# Single Phase Push-Pull Square Wave Inverter





$$\begin{split} V_{abs} &= V_{hs} = \frac{2V_d}{a} = 2V_{fs} \\ V_{abs1} &= V_{hs1} = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} \cdot \frac{2V_d}{a} = 2V_{fs1} \end{split}$$

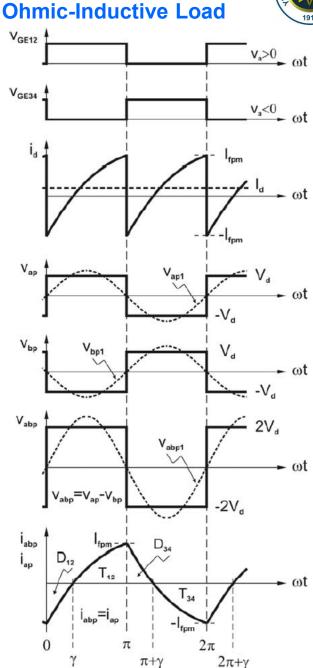Analysis methodology is the same with half-bridge inverter except substituting in place of  $\frac{V_d}{2}$  to  $2V_d$ 



# Single Phase Push-Pull Square Wave Inverter



## ÖRNEK 6.1

10 Ω'luk bir direnci 200 V'luk efektif bir gerilimle beslemek üzere, tek fazlı yarım köprü, tam köprü ve a=1 olan push-pull türü inverterlerin kullanılması durumunda, giriş gerilimi, giriş akımı, aktif eleman sayısı, bir elemanın maruz kaldığı ortalama akım ve maksimum gerilim değerlerini bularak bir tabloda özetleyiniz. Devre kayıplarını ihmal ediniz.

## ÇÖZÜM

Tablo 6.Ö.1. Tek fazlı inverterlerin sayısal bir karşılaştırma örneği

	Yarım Köprü	Tam Köprü	Push-Pull
Giriş Gerilimi (V)	400	200	100
Giriş Akımı (A)	10	20	40
Aktif Eleman Sayısı	2	4	2
Ortalama Eleman Akımı (A)	10	10	20
Maksimum Eleman Gerilimi (V)	400	200	200

4/8/2023

# ÖRNEK 6.2 Single Phase Push-Pull Square Wave Inverter



Giriş gerilimi 300 V ve frekansı 50 Hz olan yarım köprü türü bir inverter ile 15  $\Omega$  değerinde bir direnç beslenmektedir. Devre kayıplarını ihmal ederek,

- a) Yükün efektif gerilimi ve akımı ile gücünü hesaplayınız.
- b) Giriş akımı ile bir transistörden geçen akımın ortalama ve efektif değerlerini bulunuz.

## ÇÖZÜM

a) (6.2) bağıntısı kullanılarak, yükün efektif gerilimi ve akımı ile gücü,

$$\begin{split} &V_{\text{a}} = V_{\text{f}} = \frac{V_{\text{d}}}{2} = \frac{300}{2} = 150 \text{ V} \;, \quad I_{\text{f}} = \frac{V_{\text{f}}}{R} = \frac{150}{15} = 10 \text{ A} \\ &P = \frac{V_{\text{f}}^2}{R} = \frac{150^2}{15} = 1500 \text{ W} = 1,5 \text{ kW} \; olarak \; bulunur. \end{split}$$

 b) Giriş akımı ile bir transistörden geçen akımın ortalama ve efektif değerleri,

$$I_d = \frac{V_d/2}{R} = \frac{300/2}{15} = 10 A = I_f, \quad I_{TAV} = \frac{1}{2}I_d = \frac{1}{2} \cdot 10 = 5 A$$

$$I_{TEF} = \frac{1}{\sqrt{2}}I_d = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot 10 \cong 7,071 \text{ A seklinde bulunur.}$$

## Single Phase Push-Pull Square Wave Inverter ÖRNEK 6.3



Giriş gerilimi 200 V ve frekansı 50 Hz olan tek fazlı tam köprü türü bir inverter vasıtasıyla, seri bağlı 10 Ω'luk bir direnç ve 50 mH'lik bir endüktanstan oluşan bir yük beslenmektedir. Devre kayıplarını ihmal ederek,

- a) Yükün efektif gerilimi ve akımı ile gücünü hesaplayınız.
- **b)** Giriş akımı ile bir transistör ve bir diyottan geçen akımın ortalama ve efektif değerlerini bulunuz.

## ÇÖZÜM

a) (6.9) ve (6.6) bağıntılarından, yükün efektif gerilimi ile zaman sabiti,

$$V_{ab} = V_h = V_d = 200 \text{ V}, \quad \tau = \frac{L}{R} = \frac{50 \cdot 10^{-3}}{10} = 5 \cdot 10^{-3} \text{ s} \implies \frac{1}{\tau} = 200$$

f=50 Hz için, periyot ve yarı periyot,

$$T_p = t_{2\pi} = 1/50 = 20 \cdot 10^{-3} \text{ s}, \quad T_p / 2 = t_{\pi} = 10 \cdot 10^{-3} \text{ s}$$

yük akımının maksimum değeri, ( $V_d/2$  yerine  $V_d$  alınarak,

4/8/2023 
$$I_{hm} = I_{fm} = \frac{V_d}{R} \cdot \frac{1 - e^{-\frac{1}{\tau}t_{\pi}}}{1 + e^{-\frac{1}{\tau}t_{\pi}}} = 20 \cdot \frac{1 - e^{-200 \cdot 10 \cdot 10^{-3}}}{1 + e^{-200 \cdot 10 \cdot 10^{-3}}} \cong 15,23 \text{ A}$$

# Single Phase Push-Pull Square Wave Inverter



diyodun iletim süresi, (6.8)'de  $V_d/2$  yerine  $V_d$  alınarak,

$$t_{\gamma} = \tau \cdot \ln(1 + \frac{RI_{fm}}{V_d}) = 5 \cdot 10^{-3} \ln(1 + \frac{10 \cdot 15, 23}{200}) \approx 2,831 \cdot 10^{-3} \text{ s}$$

 $0 < \omega t < \pi$  ve  $\pi < \omega t < 2\pi$  aralıklarındaki yük akımı değerleri, (6.5) bağıntılarında  $V_d/2$  yerine  $V_d$  alınarak,

$$i_{h} = i_{f} = \begin{cases} \frac{V_{d}}{R} - (\frac{V_{d}}{R} + I_{fm})e^{-\frac{1}{\tau}t} = 20 - 35,23 \cdot e^{-200 \cdot t} \Big|_{t_{0} - t_{\pi}} \\ -\frac{V_{d}}{R} + (\frac{V_{d}}{R} + I_{fm})e^{-\frac{1}{\tau}t} = -20 + 35,23 \cdot e^{-200 \cdot t} \Big|_{t_{\pi} - t_{2\pi}} \end{cases}$$

ve efektif yük akımı ile yükün gücü,

$$I_h = I_f = \sqrt{\frac{1}{t_{\pi}} \int_0^{t_{\pi}} (20 - 35,23 \cdot e^{-200 \cdot t})^2 d(t)} = \dots \approx 9,767 \text{ A}$$

$$P = RI_f^2 = 10.9,767^2 \cong 953.9 W$$

olarak bulunur.

4/8/2023


# Single Phase Push-Pull Square Wave Inverter



 b) Giriş akımı ile bir transistör ve bir diyottan geçen akımın ortalama ve efektif değerleri,

$$\begin{split} &I_{d} = \frac{1}{t_{\pi}} \int_{0}^{t_{\pi}} (20 - 35,23 \cdot e^{-200 \cdot t}) d(t) = \cdots = 4,769 \text{ A} \\ &I_{TAV} = \frac{1}{t_{2\pi}} \int_{t_{\gamma}}^{t_{\pi}} (20 - 35,23 \cdot e^{-200 \cdot t}) d(t) = \cdots = 3,361 \text{ A} \\ &I_{TEF} = \sqrt{\frac{1}{t_{2\pi}} \int_{t_{\gamma}}^{t_{\pi}} (20 - 35,23 \cdot e^{-200 \cdot t})^{2} d(t)} = \cdots = 6,182 \text{ A} \\ &I_{DAV} = \frac{1}{t_{2\pi}} \int_{0}^{t_{\gamma}} (20 - 35,23 \cdot e^{-200 \cdot t}) d(t) = \cdots = -0,9767 \text{ A} \\ &I_{DEF} = \frac{1}{t_{2\pi}} \int_{0}^{t_{\gamma}} (20 - 35,23 \cdot e^{-200 \cdot t})^{2} d(t) = \cdots = 3,077 \text{ A} \end{split}$$


şeklinde bulunur.

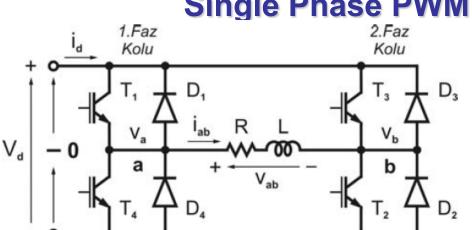


$$v_{ab} = \begin{cases} V_d & | & v_{konta} >_{V_{ta\$}}, T_1 \text{ ve } T_2 \text{ iletimde} \\ -V_d & | & v_{konta} <_{V_{ta\$}}, T_3 \text{ ve } T_4 \text{ iletimde} \end{cases}$$

$$V_a = V_b = V_f = V_d / 2 = Sabit$$
  
 $V_{ab} = V_h = V_d = 2V_f = Sabit$ 

## **Bi-directional control**

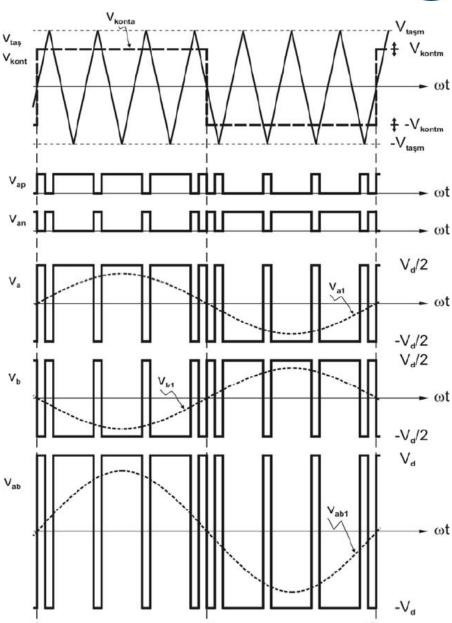



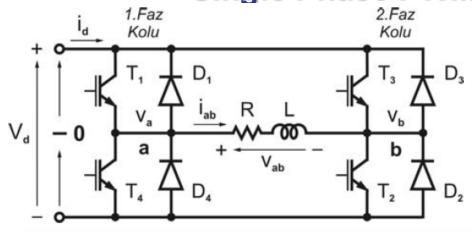


$$v_{ab} = \begin{cases} V_d & \mid & T_1 \text{ ve } T_2 \\ 0 & \mid & T_1 \text{ ve } T_3 \text{ veya } T_2 \text{ ve } T_4 \text{ iletimde veya kesimde} \\ -V_d & \mid & T_3 \text{ ve } T_4 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} & V_a = V_b = V_f = V_d / 2 = Sabit \\ & V_{ab} = V_h = \sqrt{m_a} \cdot V_d = \sqrt{m_d} \cdot V_d = \sqrt{m_d} \cdot 2V_f \end{aligned}$$

$$\begin{split} m_a &= \frac{V_{kontm}}{V_{ta\$m}} = \frac{\beta}{\pi} = m_d \\ m_f &= \frac{f_{ta\$}}{f_{kont}} = \frac{f_p}{f_1} = \frac{\omega_p}{\omega_1} = 2p \end{split}$$

4/8/2023


## **Uni-directional control**

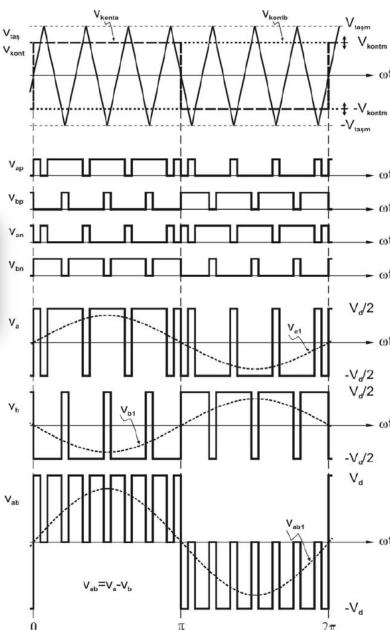


**Bi-directional control** 


**Uni-directional control** 




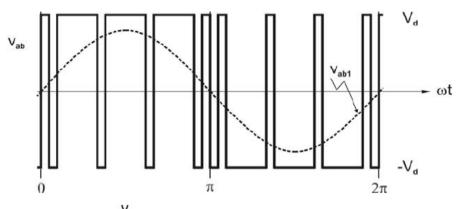

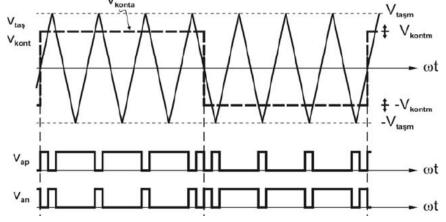

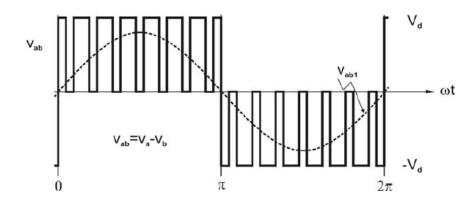Harmonic content of the output voltage form of uni-directional control is relatively lower than that of bidirectional one!!!



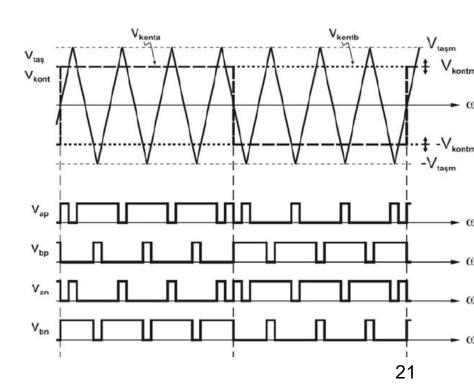

4/8/2023





DC giriş gerilimi 200 V ve frekansı 50 Hz olan tek fazlı tam köprü türü bir inverterle,  $m_f = 33$  olmak üzere iki ve tek yönlü PWM kontrolü uygulanarak,  $10~\Omega$  değerinde bir direnç beslenmektedir. Devre kayıplarını ihmal ederek,

- a) Anahtarlama frekansı ile darbe sayısını bulunuz.
- b) Yükün maksimum efektif gerilimi ve gücünü hesaplayınız.
- c) m<sub>a</sub>=1/4 için, yükün efektif gerilimi ile gücünü bulunuz.

#### ÇÖZÜM

a) (6.24) bağıntısı kullanılarak, anahtarlama frekansı ile darbe sayısı,

$$m_f = \frac{f_{ta\$}}{f_{kont}} \implies 33 = \frac{f_{ta\$}}{50} \implies f_{ta\$} = 1650 \text{ Hz}$$

$$m_f = 2p \implies 33 = 2p \implies p = 16,5$$

olarak bulunur.

b) İki yönlü kontrolde (6.29)'a göre daima ve tek yönlü kontrolde (6.34)'e göre m<sub>a</sub>=1 için maksimum olan yükün efektif gerilimi ile gücü,

$$V_h = V_d = 200 \text{ V}$$

$$P = V_h^2 \ / \ R = 200^2 \ / 10 = 4000 \ W = 4 \ kW$$


şeklinde bulunur.

c) İki yönlü kontrolde (6.29)'a ve tek yönlü kontrolde (6.34)'e göre m<sub>a</sub>=1/4 için yükün efektif gerilimi ile gücü, sırasıyla aşağıdaki gibi bulunur.


$$\begin{split} V_h &= V_d = 200 \; V \\ &\Rightarrow P = V_h^2 \, / \, R = 200^2 \, / 10 = 4000 \; W = 4 \; kW \\ V_h &= \sqrt{m_a} \, \cdot V_d = \sqrt{1/4} \cdot 200 = 100 \; V \end{split}$$


 $\Rightarrow$  P = 100<sup>2</sup> /10 = 1000 W = 1 kW
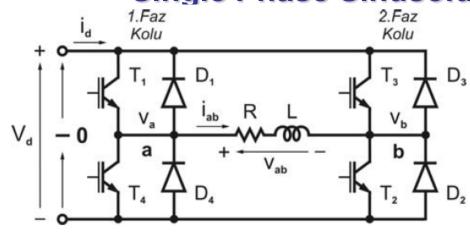
# **Single Phase Sinusoidally Controlled Inverter**



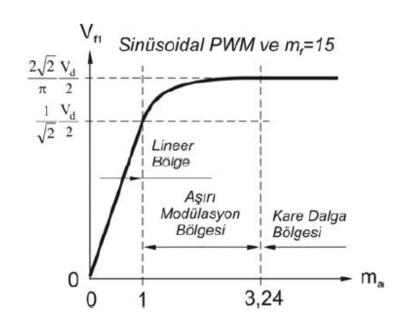
$$\begin{split} &V_a = V_b = V_f = V_d \, / \, 2 = Sabit \\ &V_{ab} = V_h = \sqrt{m_d} \cdot V_d = \sqrt{\frac{2}{\pi} m_a} \cdot V_d = \sqrt{\frac{2}{\pi} m_a} \cdot 2 V_f \end{split}$$



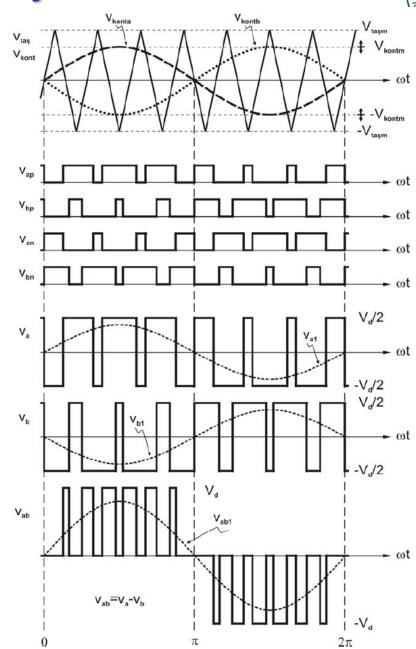
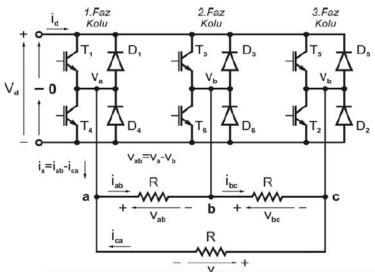
# Three Phase 120<sup>o</sup> Controlled Inverter






$$\begin{aligned} & V_{a} = V_{b} = V_{c} = V_{f} = \sqrt{\frac{2}{3}} \cdot \frac{V_{d}}{2} \\ & V_{ab} = V_{bc} = V_{ca} = V_{h} = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot V_{d} = \sqrt{3}V_{f} \\ & V_{a1} = V_{b1} = V_{c1} = V_{f1} = \frac{\sqrt{6}}{\pi} \cdot \frac{V_{d}}{2} \\ & V_{ab1} = V_{bc1} = V_{ca1} = V_{h1} = \frac{3}{\sqrt{2\pi}} \cdot V_{d} = \sqrt{3}V_{f1} \end{aligned}$$

$$v_{a1} = \sqrt{2}V_{f1}\sin(\omega t + \pi/6)$$


$$v_{b1} = \sqrt{2}V_{f1}\sin(\omega t - 3\pi/6)$$

$$v_{c1} = \sqrt{2}V_{f1}\sin(\omega t - 7\pi/6)$$

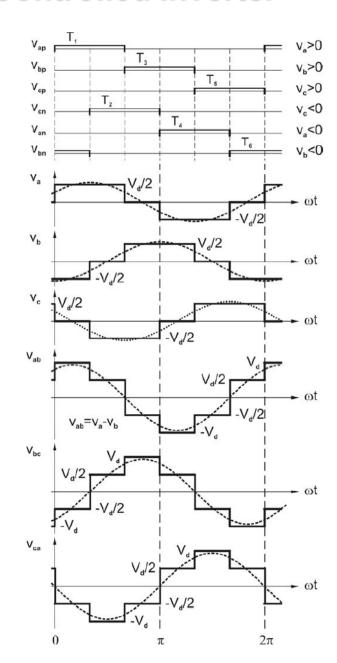
$$v_{ab1} = \sqrt{2}V_{h1}\sin(\omega t + \pi/3)$$



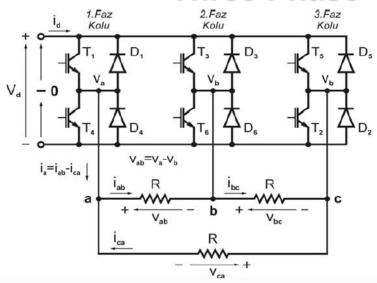
## Three Phase 180<sup>o</sup> Controlled Inverter



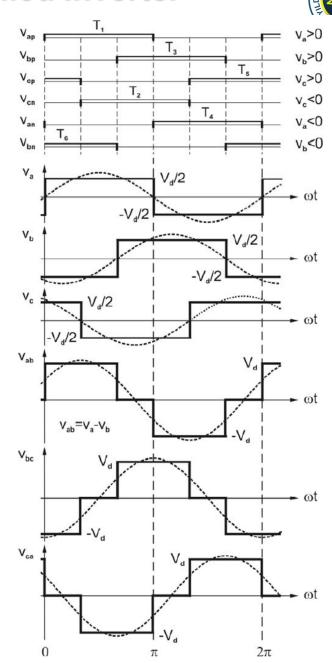
$$\begin{split} &V_{a} = V_{b} = V_{c} = V_{f} = \frac{V_{d}}{2} \\ &V_{ab} = V_{bc} = V_{ca} = V_{h} = \sqrt{\frac{2}{3}} \cdot V_{d} \neq \sqrt{3} V_{f} \\ &V_{a1} = V_{b1} = V_{c1} = V_{f1} = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} \cdot \frac{V_{d}}{2} \\ &V_{ab1} = V_{bc1} = V_{ca1} = V_{h1} = \frac{\sqrt{6}}{\pi} \cdot V_{d} = \sqrt{3} V_{f1} \end{split}$$


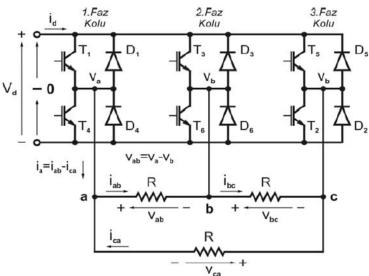
# **Three Phase Sinusoidally Controlled Inverter**




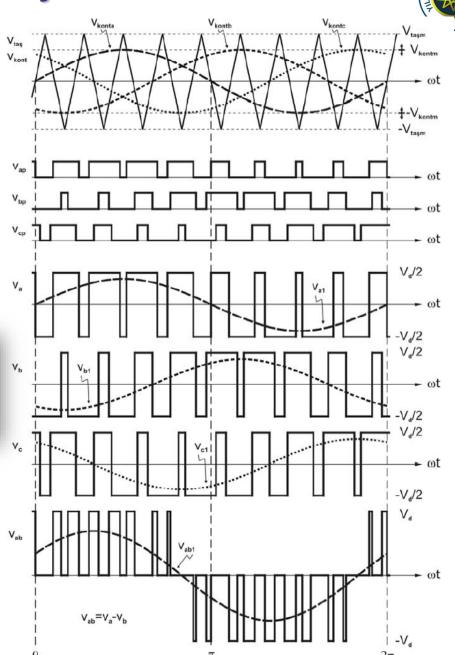
$$\begin{split} &V_a = V_b = V_c = V_f = V_d \ / \ 2 = Sabit \\ &V_{ab} = V_{bc} = V_{ca} = V_h = \sqrt{m_d} \cdot V_d = \sqrt{\frac{2}{\pi} m_a} \cdot \sqrt{3} V_f \end{split}$$



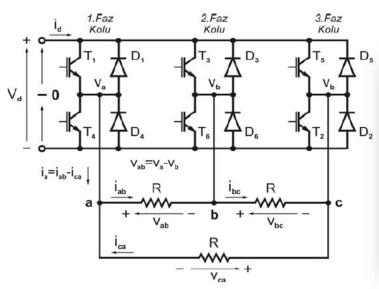
# Three Phase 180<sup>o</sup> Controlled Inverter






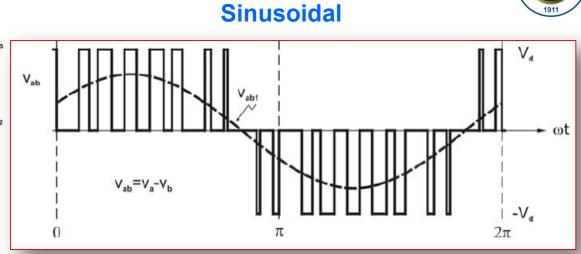

**120**<sup>0</sup>

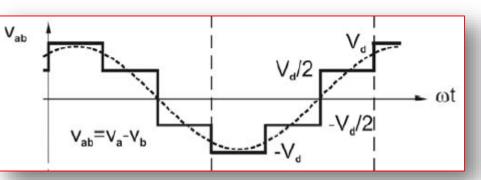

**180**<sup>0</sup>

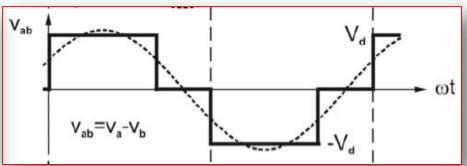

4/8/2023

## References



https://en.wikipedia.org/wiki/power\_electronics

Prof. Mutlu Boztepe lecture notes

Güç Elektroniği, Prof. Dr. Hacı Bodur

Power Electronics, Muhammad H. Rashid

Power Electronics, Daniel W. Hart

Power Electronics, Dr M D Singh, Dr K B Khanchandani

Power Electronics, Soumitra Kumar Mandal

Power Electronics, Issa Batarseh, Ahmad Harb

Power Electronics, Branko L. Dokić, Branko Blanuša

Power Electronics, Ned Mohan

Basic Principles of Power Electronics, Klemens Heuman